
Frequency Response

Prelab 10

Ben Bunce

1.

$$H(j\omega) = \frac{j\omega \frac{1}{RC}}{(j\omega)^2 + j\omega \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}} \rightarrow$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega \frac{1}{RC}}{-\omega^2 + j\omega \frac{1}{RC} + \frac{1}{LC}} \rightarrow$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega \frac{1}{RC}}{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right) + \left(\frac{j\omega}{LC}\right)} \rightarrow$$

$$H(j\omega) = \frac{\frac{\omega}{RC} \angle 90^\circ}{\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{j\omega}{LC}\right)^2} \angle \left(90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\omega/RC}{1/LC - \omega^2}\right)\right)} \rightarrow$$

$$H(j\omega) = \frac{\frac{\omega}{RC}}{\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + \left(\frac{\omega}{RC}\right)^2}} \angle \left(90^\circ - \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\omega}{RC}}{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)}\right)\right)^\circ$$